

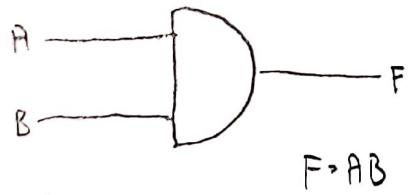



AND

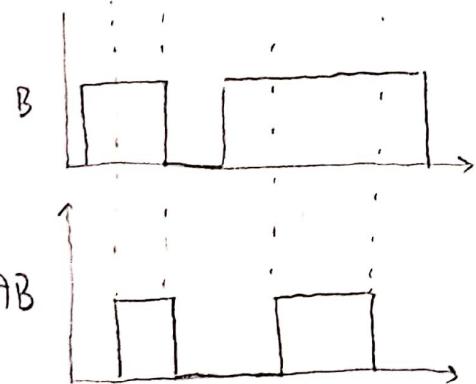


$$F = AB$$

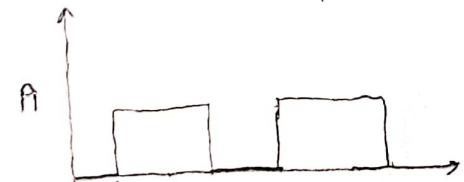




OR

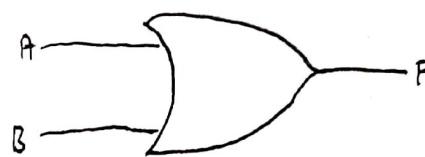




$$F = A + B$$

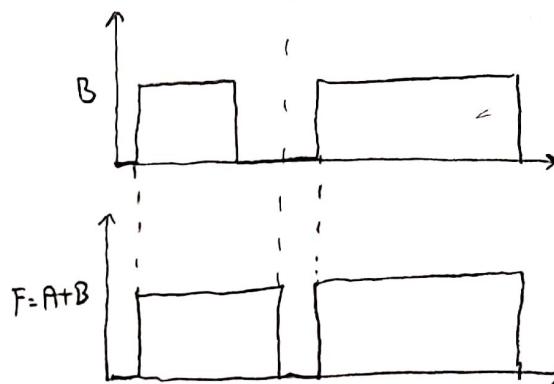



NOT

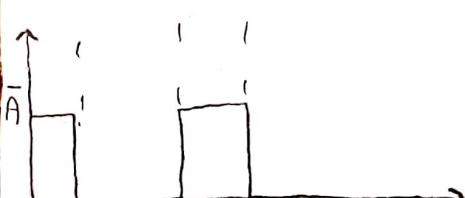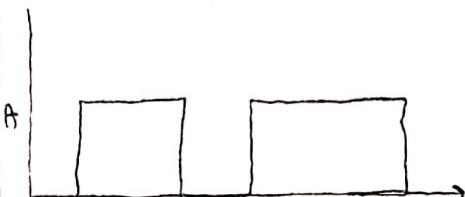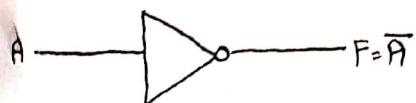



NAUD

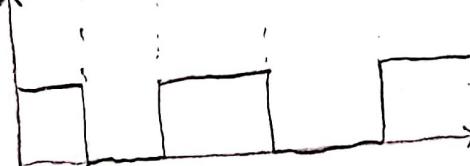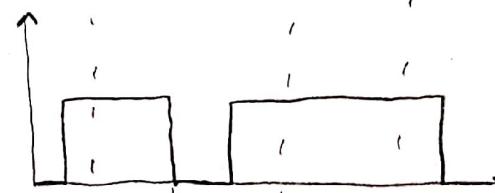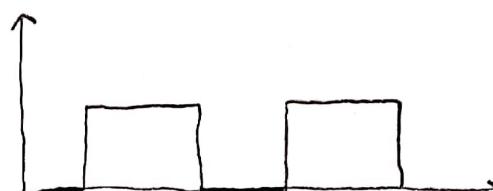


NOR

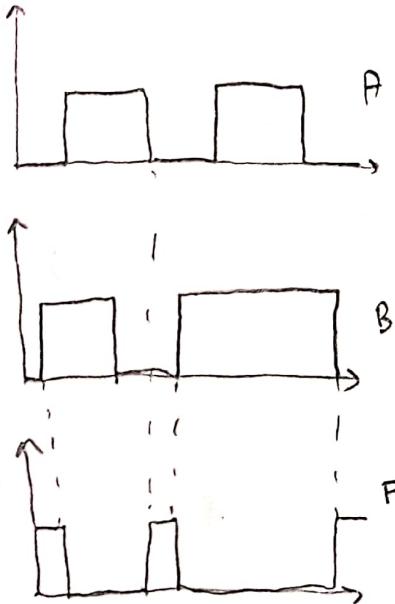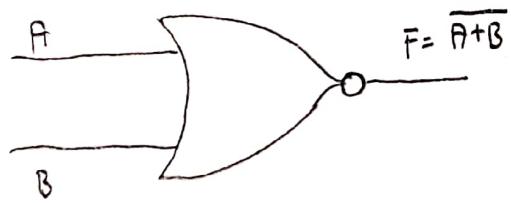

XOR

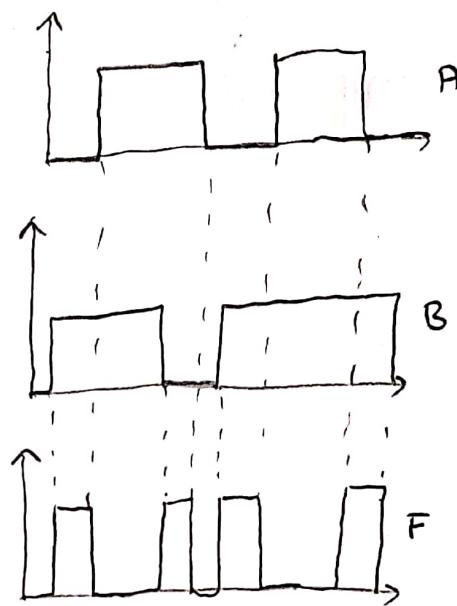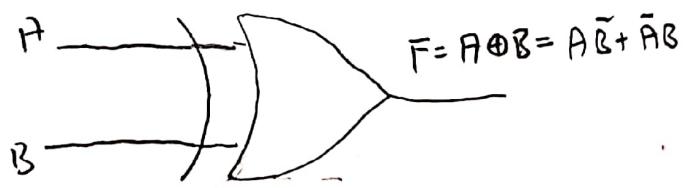

XNOR

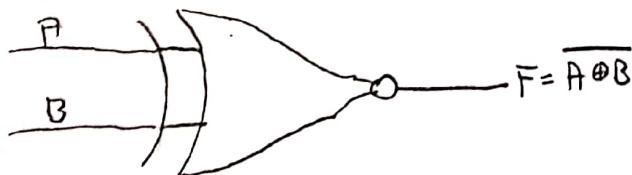

Lojik Fonksiyonların İndirgermesi

$$f(a,b,c,d) = \bar{b}\bar{d} + \bar{b}\cdot\bar{c} + \bar{a}\cdot c \cdot \bar{d}$$

$\backslash cd$	00	01	11	10	
ab	1	1	0	1	
00	0	0	0	1	
01	0	0	0	1	
11	0	0	0	0	
10	1	1	0	1	

Maxterm cinsinde

$$f(a,b,c,d) = (\bar{c}+\bar{d}) \cdot (\bar{a}+\bar{b}) \cdot (c+b)$$

→ Karnaugh

Eksik Boole

$$f(a,b,c,d) = \sum' (5, 7, 11, 12, 15) + \sum'_0 (0, 10, 13, 14)$$

$\backslash cd$	00	01	11	10	
ab	\emptyset	1	3	2	
00	\emptyset	0	1	0	
01	0	0	1	0	
11	1	\emptyset	1	\emptyset	
10	0	0	1	\emptyset	

SOR

$$B=1$$

$$14=1$$

Minterm Ve Maxterm

$\bar{x}\bar{y}, \bar{x}y, x\bar{y}, xy \longrightarrow$ minterm

$x+y, x+\bar{y}, \bar{x}+y, \bar{x}+\bar{y} \longrightarrow$ maxterm

X	y	Minterm	m'ye indis	Maxterm	m'ye indis
0	0	$\bar{x} \cdot \bar{y}$	m_0	$x+y$	M_0
0	1	$\bar{x} \cdot y$	m_1	$x+\bar{y}$	M_1
1	0	$x \cdot \bar{y}$	m_2	$\bar{x}+y$	M_2
1	1	$x \cdot y$	m_3	$\bar{x}+\bar{y}$	M_3

Kanonik gösterim:

a	b	$F = a+b$	Minterm	index
0	0	0	$\bar{a} \cdot \bar{b}$	m_0
0	1	1	$\bar{a} \cdot b$	m_1
1	0	1	$a \cdot \bar{b}$	m_2
1	1	1	$a \cdot b$	m_3


$$F = a+b = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b} + a \cdot b = m_1 + m_2 + m_3 = \sum (1, 2, 3)$$

a	b	$F = a \cdot b$	maxterm	index
0	0	0	$a+b$	M_0
0	1	0	$a+\bar{b}$	M_1
1	0	0	$\bar{a}+b$	M_2
1	1	1	$\bar{a}+\bar{b}$	M_3

$$F = a \cdot b = (a+b) \cdot (a+\bar{b}) \cdot (\bar{a}+b) = \overline{\prod} (0, 1, 2)$$

Türetilmiş Kapılarla Tersel Lojik Kapıların Yapılması



Tomleme

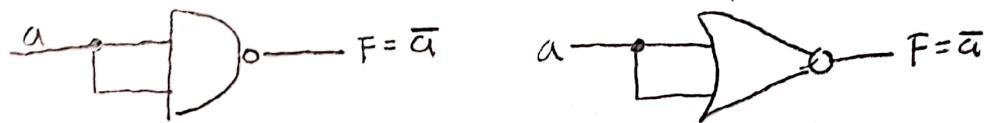

AND

$$f = a \cdot b = \overline{\overline{a \cdot b}} = (\overline{\overline{a \cdot b}})$$

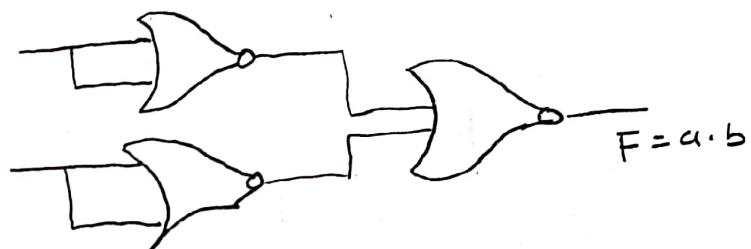
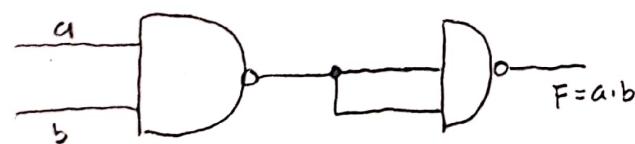
$$f = a \cdot b = \overline{(\bar{a} + \bar{b})}$$



OR


$$f = a + b = \overline{\overline{(a + b)}}$$
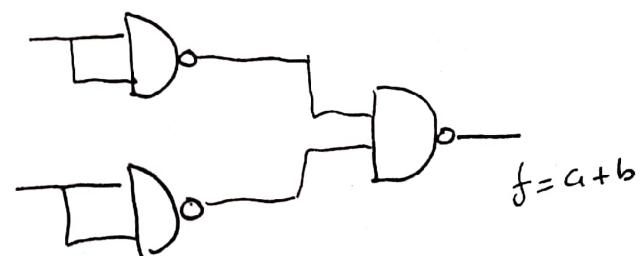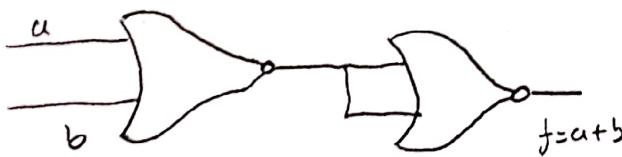
$$f = a + b = \overline{(\bar{a} \cdot \bar{b})}$$




Kombinasyonel Devreler

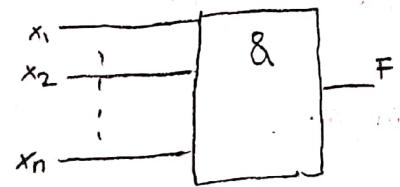
AND $\rightarrow F = x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n \rightarrow$



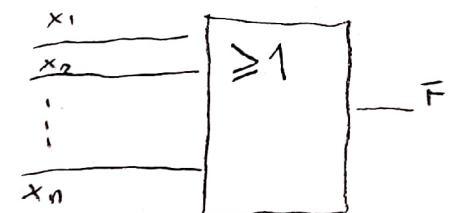
OR $\rightarrow F = x_1 + x_2 + x_3 + \cdots + x_n \rightarrow$



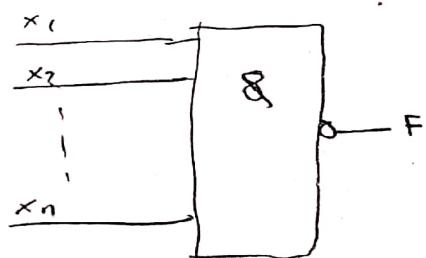
NAND $\rightarrow F = \overline{(x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdots x_n)} \rightarrow$



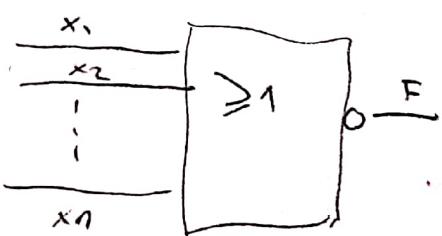NOR $\rightarrow F = \overline{(x_1 + x_2 + \cdots + x_n)} \rightarrow$




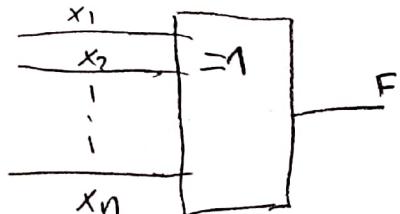XOR $\rightarrow F = (x_1 \oplus x_2 \oplus x_3 \oplus \cdots \oplus x_n) \rightarrow$



Yarı Toplayıcı

$\frac{a}{0}$	$\frac{b}{0}$	<u>Toplam</u>	<u>Elde</u>
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

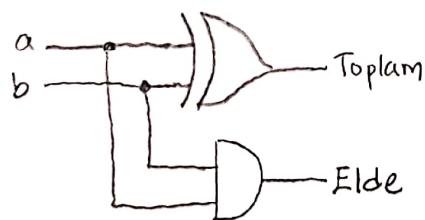

Toplam K-map

$a \setminus b$	0	1
0	0	(1)
1	(1)	0

$$\text{Toplam} = a\bar{b} + \bar{a}b$$


XOR

Elde K-map

$a \setminus b$	0	1
0	0	0
1	0	1

$$\text{Elde} = a \bar{b}$$

AND

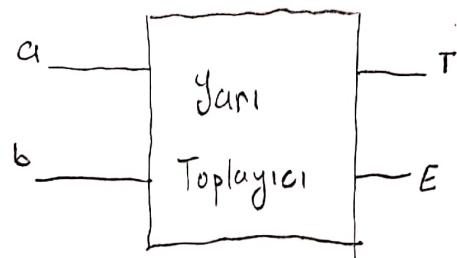

Tam Toplayıcı

Yarı toplayıcının aksine girişte elde bilgisi vardır.




<u>Eg</u>	<u>a</u>	<u>b</u>	<u>Toplam (T)</u>	<u>Elde (E)</u>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

<u>Eg</u> \ <u>a</u> \ <u>b</u>	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0


$$T = Eg \oplus a \oplus b$$

<u>Eg</u> \ <u>a</u> \ <u>b</u>	00	01	11	10
0	0	0	(1)	0
1	0	(1)	(1)	1

$$E = ab + Eg(a+b)$$

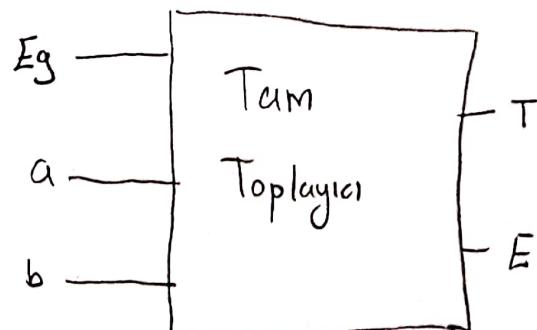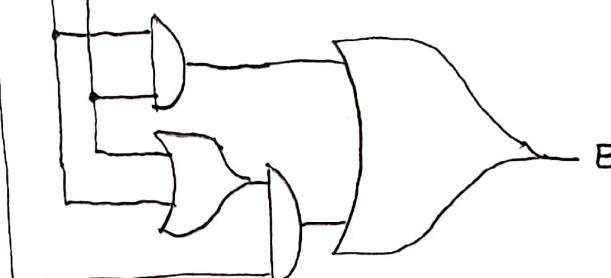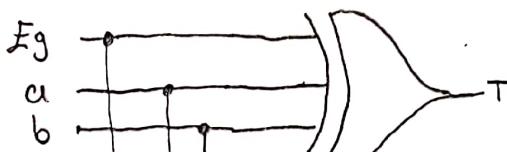

2 yarı toplayıcı ile
tam toplayıcı

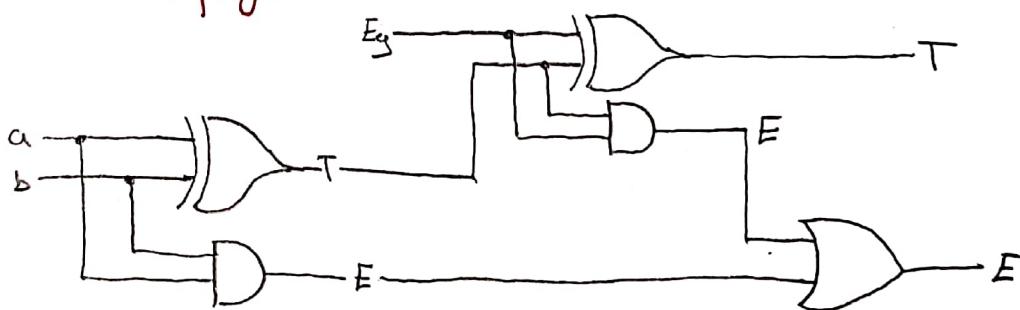

Tam Gıkarıcı


<u>a</u>	<u>b</u>	Fark(F)	Borç(B)
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	0
1	1	0	0

<u>a</u>	<u>b</u>	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

$F = ab + \bar{a}b$

<u>a</u>	<u>b</u>	B
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

$B = \bar{a}b$

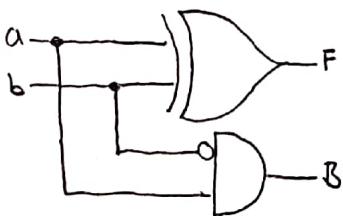

Tam Gıkarıcı



<u>a</u>	<u>b</u>	<u>Bg</u>	<u>F</u>	<u>B</u>
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	1	0	0	0
1	1	1	1	1

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>Bg</u>	00	01	11	10	F
0	0	0	0	0	X	0	
0	1	1	1	0	0	1	
1	0	1	1	0	0	0	
1	1	0	0	1	0	0	


$F = a \oplus b \oplus Bg$

<u>a</u>	<u>b</u>	<u>Bg</u>	00	01	11	10	B
0	0	0	0	1	1	1	
0	1	1	1	0	1	1	
1	0	1	1	0	0	1	
1	1	0	0	1	0	0	

$B = \bar{a}b + Bg(\bar{a} + b)$

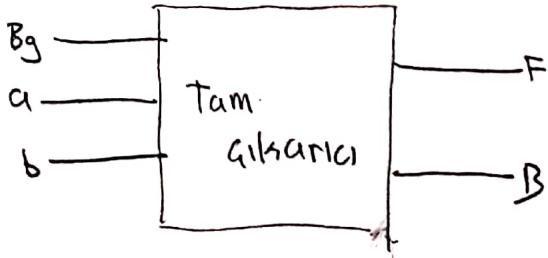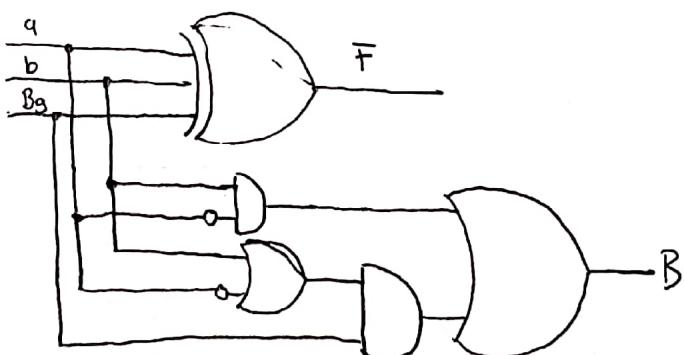


Tam Toplayıcılarla 4 bitlik toplama

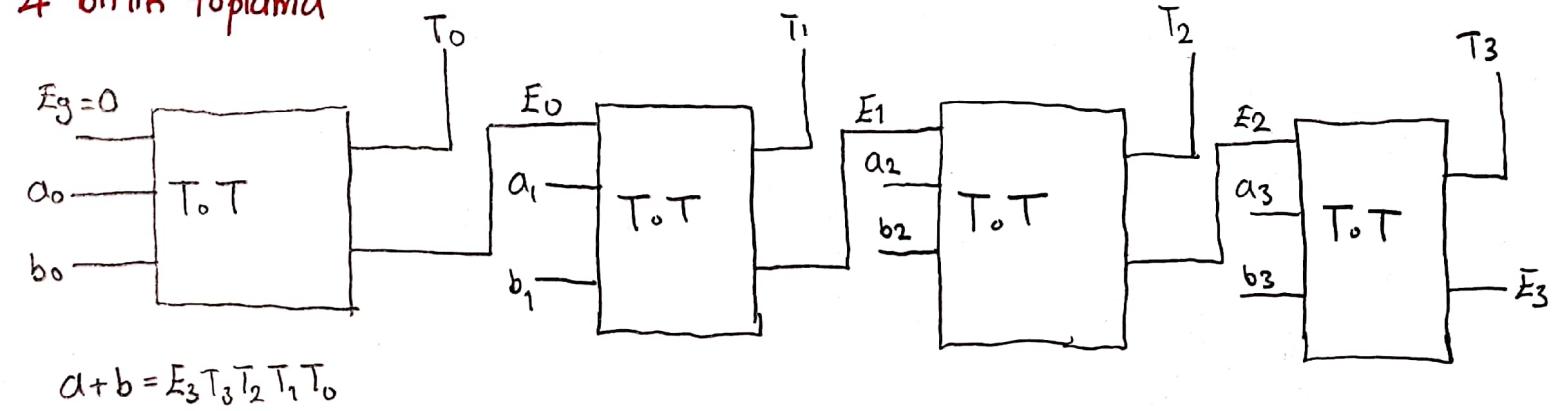

Tam Gıkarıcılarla


4 bitlik gıkarma

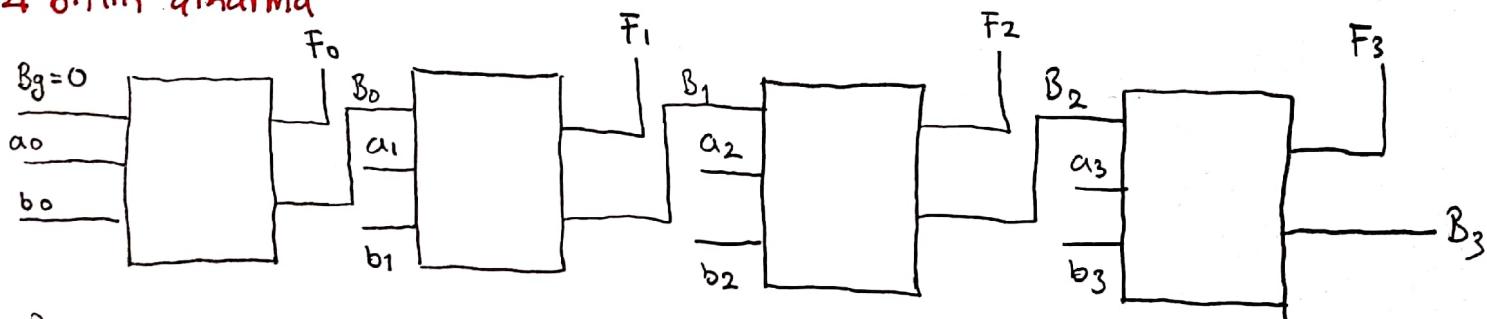

B_3 taşıma kontrolü için kullanılır.



Toplama/Gıkarma Devresi

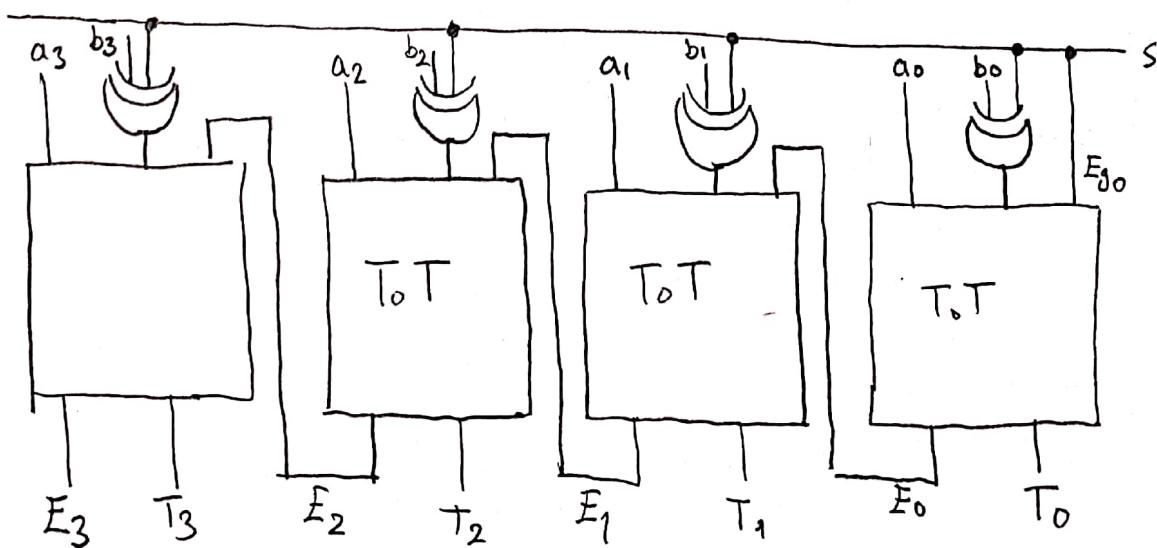Kontrol girişi vasıtasiyla toplama veya gıkarma işlemi seçer ve seçilen işlemi yapar devre.



Multiplexer (MUX)

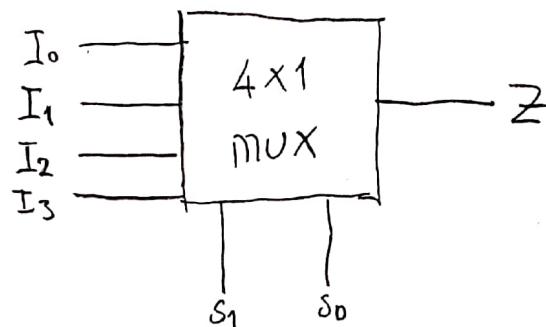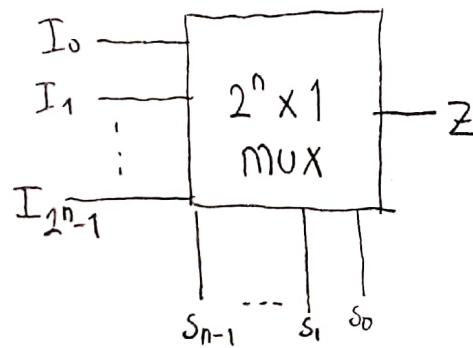Sayısal veri iletişiminde birçok inputtan tekini seçip outputta gösterir
input sayısı $\leq 2^n$
Select sayısı $\leq n$





$$S_1 S_0 = 00 \rightarrow Z = I_0$$

$$S_1 S_0 = 01 \rightarrow Z = I_1$$

$$S_1 S_0 = 10 \rightarrow Z = I_2$$

$$S_1 S_0 = 11 \rightarrow Z = I_3$$

Demultiplexer (DEMUX)

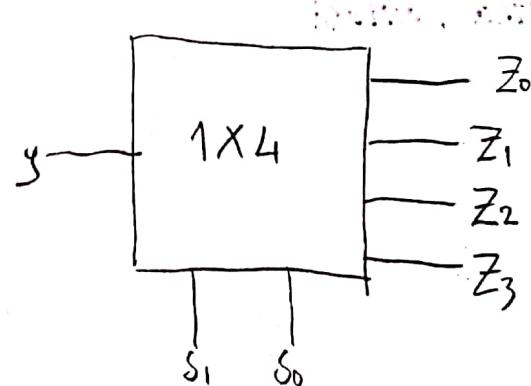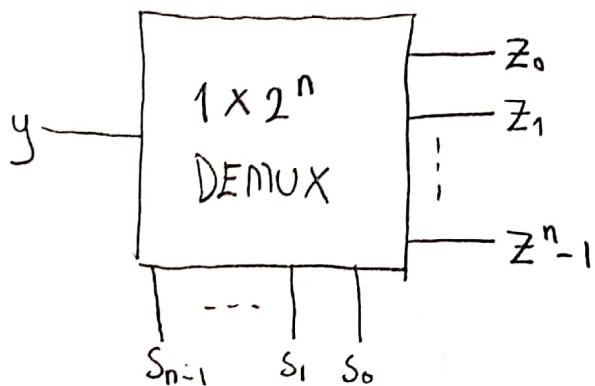

$$S_1 S_0 = 00 \rightarrow y = Z_0$$

$$S_1 S_0 = 01 \rightarrow y = Z_1$$

$$S_1 S_0 = 10 \rightarrow y = Z_2$$

$$S_1 S_0 = 11 \rightarrow y = Z_3$$

Kod Gözüçü

n bitlik bir sözcüğün kodunu gözüp dası en çok 2^n akses yolundan sadece birini aktif hale getiren kombinasyonsal devredir.




x	y	z	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
<hr/>			<hr/>							
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1



Kodluyıcı



D_3	D_2	D_1	D_0	X	y	hazır	$X = D_2 + D_3$
0	0	0	0	∅	∅	0	$y = D_3 + D_1 \cdot \bar{D}_2$
0	0	0	1	0	0	1	$\text{hazır} = D_0 + D_1 + D_2 + D_3$
0	0	1	∅	0	1	1	
0	1	∅	∅	1	0	1	
1	∅	∅	∅	1	1	1	

Seven Segment Display

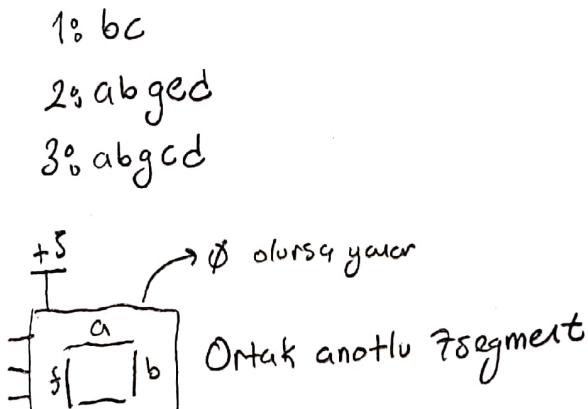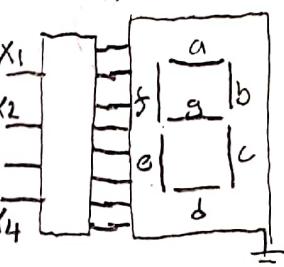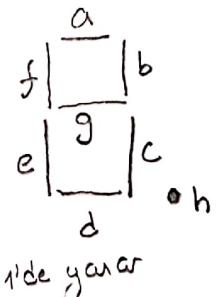

	X_1	X_2	X_3	X_4	a	b	c	d	e	f	g	h
0:	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
:	:	:	:	:								
7:	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0


Örnek

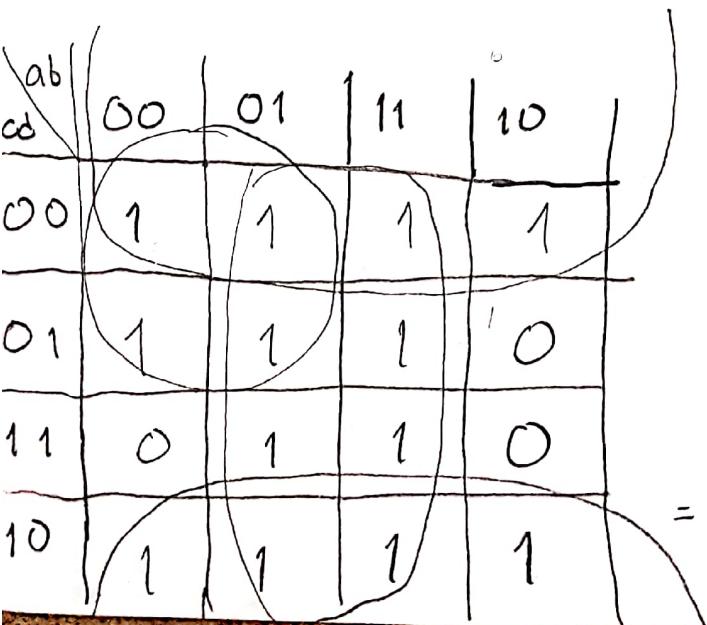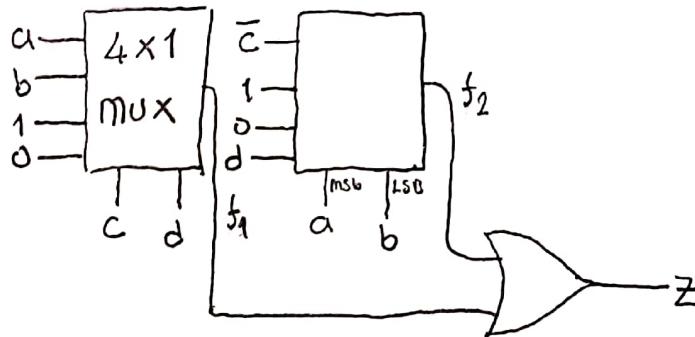

a	b	c	d	f_1	f_2	Z
0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	0	0	0
0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1	1
1	0	0	0	1	0	1
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	0	0	0
1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1	1

$$Z = b + \bar{d} + \bar{a} \bar{c}$$


Örnek

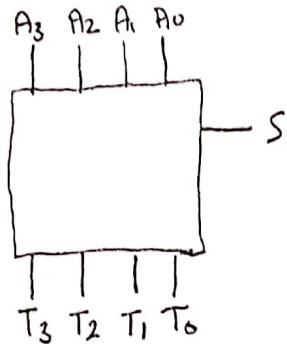

Bu derregi tam toplayıcılarla yapınız
XOR kullanabilirsiniz.


$$S=0 \rightarrow T = A + 2$$

$$S=1 \rightarrow T = A - 2$$

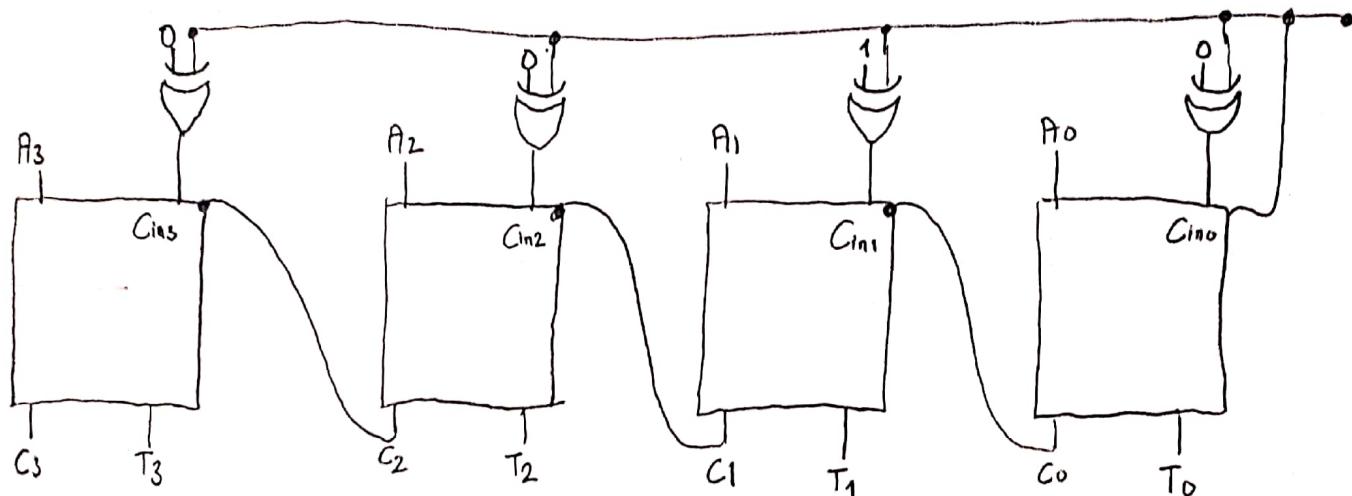

SORU: XOR yerine mux kullanıysak ne olurdu (2×1 mux) + NOT gate kullanılabılır.

Örnek

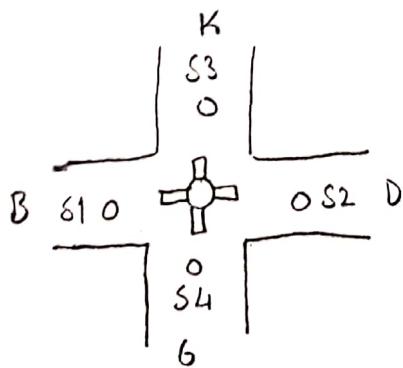

$$\overline{F_{KG}} = F_{DB}$$

Trafik lambaları
ve
yollar


ycil isik

- $S_1 S_2 = 11 \rightarrow S_3 S_4 = \emptyset \emptyset \rightarrow \overline{F_{DB}} = 1$
- $S_1 S_2 = 10 \cup 01 \rightarrow S_3 S_4 = 10 \cup 01 \rightarrow F_{DB} = 1$
- $S_1 S_2 S_3 S_4 \rightarrow F_{DB} = 1$
- Yukarıdakiler hariç $F_{KG} = 1$

Karnaugh ile gereklile

S_1	S_2	S_3	S_4	F_{DB}	F_{KG}
0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	1	0
1	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0
1	1	1	1	1	0

önerk

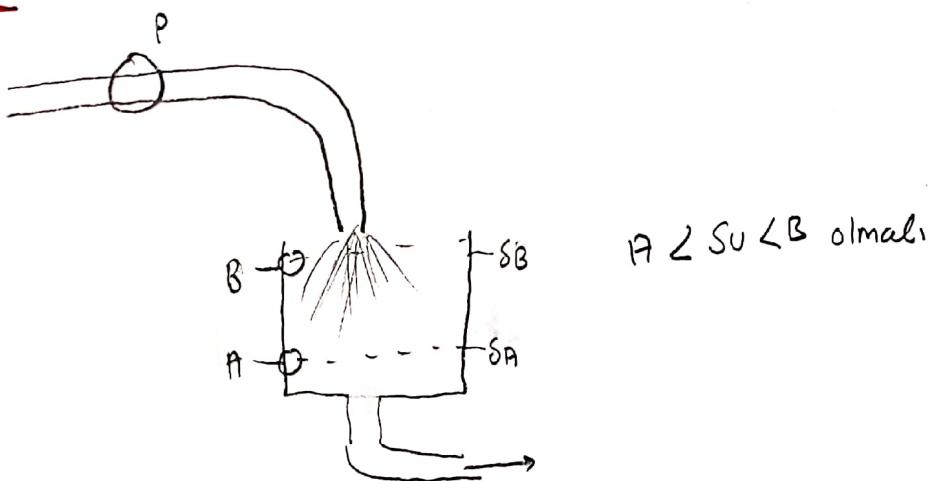

- Su seviyesi maksimum, pompa çalışıyorsa, pompa kapato.
- Su seviyesi maksimum, pompa duruyor, pompa kapalı.
- Su seviyesi minimum, pompa duruyor, pompa çalıştırılacak.
- Su seviyesi minimum, pompa çalışıyor, pompa çalışıyor.


$$AB = 01 \rightarrow D = 0 \rightarrow F = 0$$

$$AB = 01 \rightarrow D = 1 \rightarrow F = 1$$

A	B	D	F
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	Mömkün değil
1	0	1	Mömkün değil
1	1	0	0
1	1	1	0


A	BD	00	01	11	10
0	1	1	1	0	
1				0	0

Ardışılı Devre

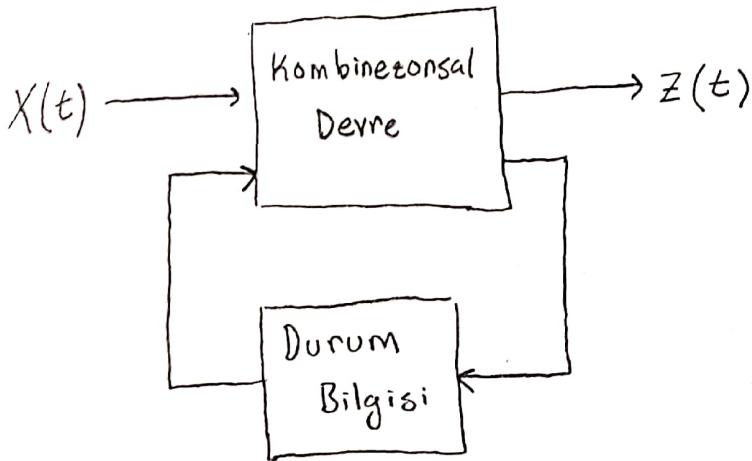

Mealy makinalarında t anındaki giriş değeri t anındaki durumlara ve t anındaki girişlere bağlıdır.
 Moore makinalarında ise t anındaki giriş değeri yalnızca t anındaki durumlara bağlıdır.


Mealy Makinesi

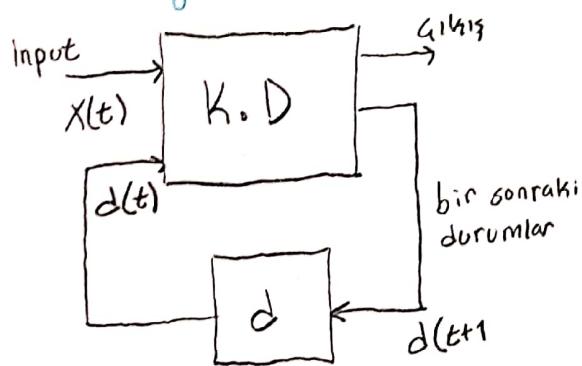

$$Z(t) = f(d(t), X(t))$$

$$d(t+1) = f(d(t), X(t))$$

Moore Makinesi

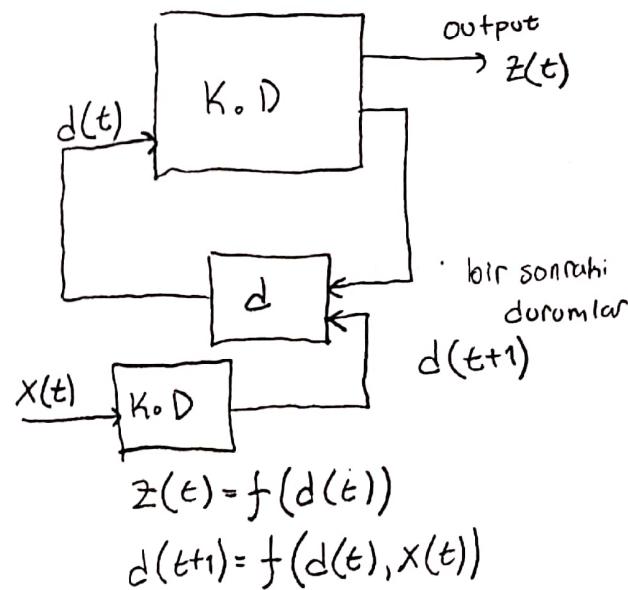


$$Z(t) = f(d(t))$$

$$d(t+1) = f(d(t), X(t))$$

Durumlar ve Durum Diyagramı

0'dan 7'ye saymaının durumları

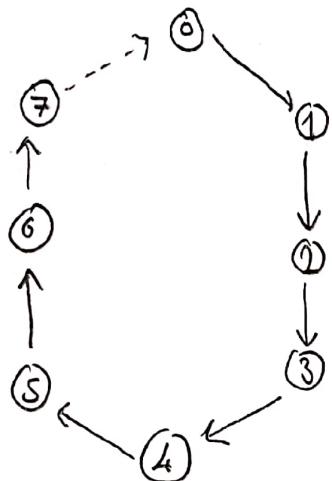


Durum Tablosu

Örnek: tek sayılarda çıkışlı 1 yapan sayıci durum tablosu.

Şimdiki Durumlar			Bir Sonraki Durumlar			Giriş
A	B	C	A^{t+1}	B^{t+1}	C^{t+1}	Z
0	0	0	0	0	1	1
0	0	1	0	1	0	0
0	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	0	0	0

Durum Diyagramı

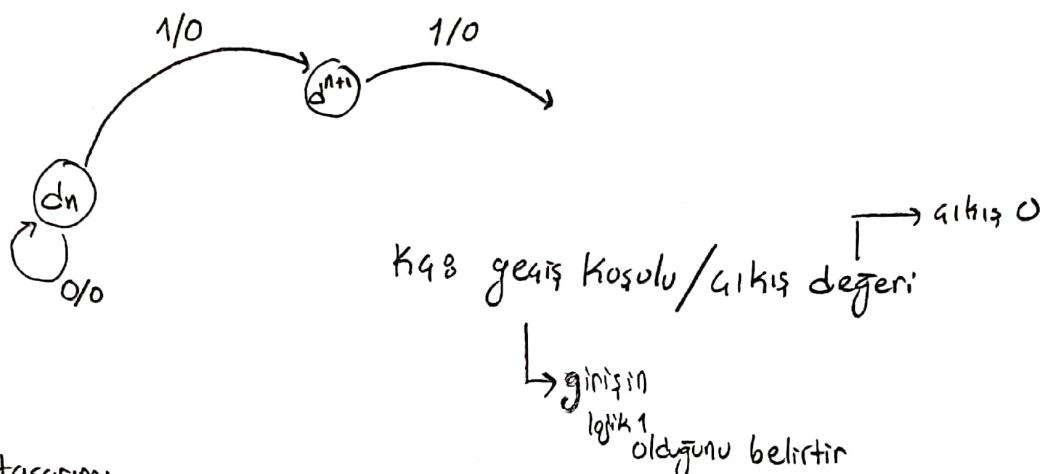Ardışılı devrenin durumlarını ve durumlar arası geçiş gösteren bir graftır.





Örnek

Sifre devresi tasarıımı

devrenin 1 girişsi ve 1 çıkışsi vardır.


Kendisine girişler sıfır Koduna göre çıkışı lojik 1 yapması isteniyor.

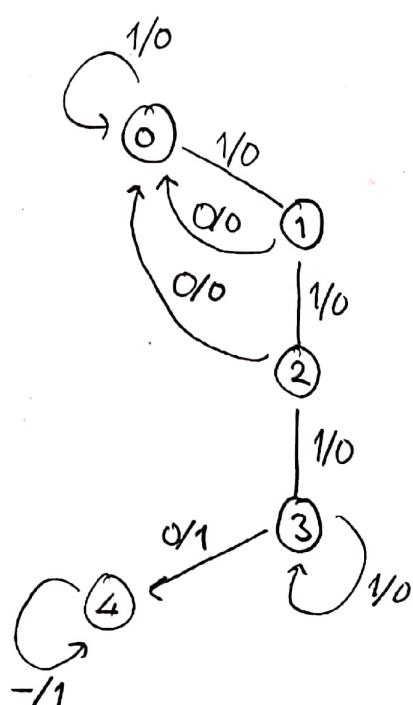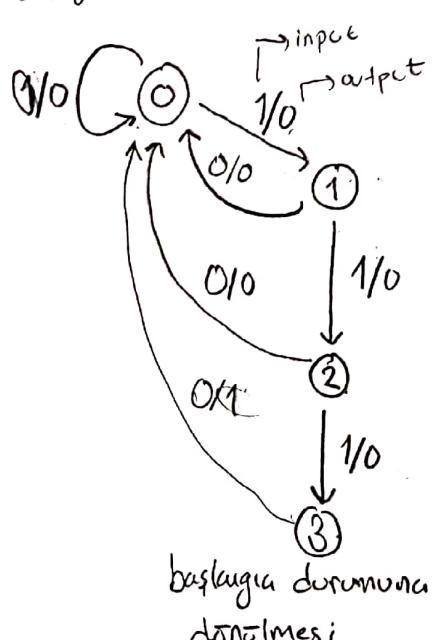Sifrenin lojik değerde girildiği ve 1110 olduğu varsayılmaktadır. Yani art arda 3 tane lojik 1 ve daha sonra lojik 0 girildiğinde çıkışın 1; aksı durumda çıkışın 0 olması isteniyor. Devrenin olabilecek durumlarını belirleyiniz ve durum diyagramınıza gitiniz.




Flip-Floplar

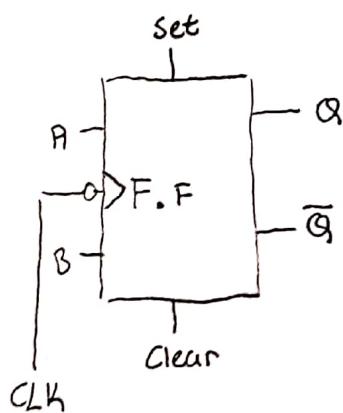Flip floplar 1 bitlik saklama birimleridir. En yakin saklama element olarak tem basina veya birden çok flip flop bir araya getirilip, saklayici, sayici, bellek vb. birimler olusturulabilir. Mikroişlemci üzerinde veya kartların üzerinde bayraklar olarak olur. Değişkeler de flip flop üzerinde tutulur.



D-FF (Delay)

$$Q(t+1) = D(t)$$
$$Y = D$$

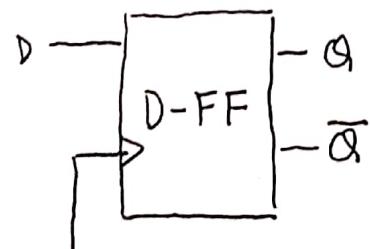

Giriş	CLK	Q	\bar{Q}
0	↓L	0	1
1	↓L	1	0

$$Q \rightarrow y$$
$$Q^{t+1} \rightarrow Y$$

Uyurma tablosu:

Q	Q ^{t+1}	y	Y	qikis
0	00	0	1	10
1	01	1	1	11

↓

y	0	1	
0	0	1	
1	0	1	


$y = D$

SR FF (Set-Reset)

A) $Q(t+1) = Q(t) \cdot \overline{R(t)} + S(t) \quad ; \quad R(t) \cdot S(t) = 0, \quad R(t) \cdot S(t) = 1$

B)


Giriş	CLK	Girişler
S R		Q^{t+1} : \overline{Q}^{t+1}
0 0	↑	0 : 0
0 1	↑	0 : 1
1 0	↑	1 : 0
1 1	↑	Tanımsız

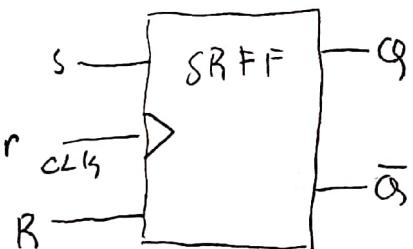

Giriş Korunuyor

K-map


Y	Y	00	01	10	11
SR	0	∅	10	∅0	01

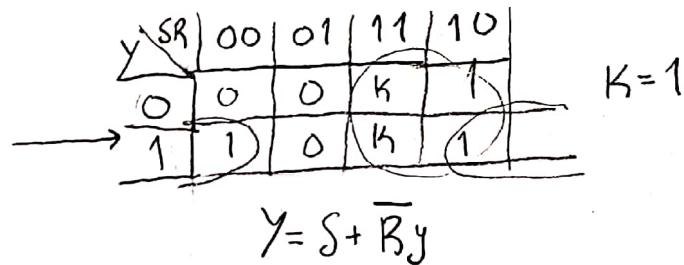

$$Y = S + \overline{R}y$$

JK FF

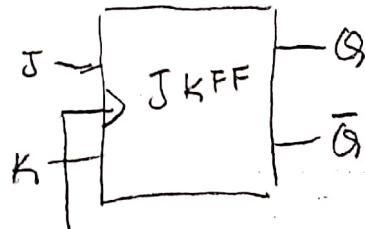$Q(t+1) = Q(t) \cdot \overline{K(t)} + Q(t) \cdot J(t)$



Giriş	CLK	Girişler
J K		Q : \overline{Q}
0 0	↑	0 : 0
0 1	↑	0 : 1
1 0	↑	1 : 0
1 1	↑	\overline{Q} : 0

Y	Y	00	01	11	10
JK	0	∅	10	∅0	01


Y	Y	00	01	11	10
JK	0	0	0	1	1
↓	↓				
R	S				

$$Y = J\bar{y} + \bar{K}y$$

T-FF (Toggle)

$$Q(t+1) = Q(t) \oplus T(t)$$

Giriş	CLK	Güç
-T	-	$Q\bar{Q}$
0	L	$Q\bar{Q}$
1	L	$\bar{Q}Q$

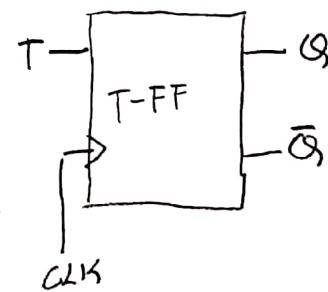


Y	00	01	11	10
T	0	1	0	1

↓
K-map

$$\begin{array}{c|cc}
 Y & T & 0 & 1 \\
 \hline
 0 & 0 & 0 & 1 \\
 1 & 1 & 1 & 0
 \end{array} = Y \oplus T$$

Örnek

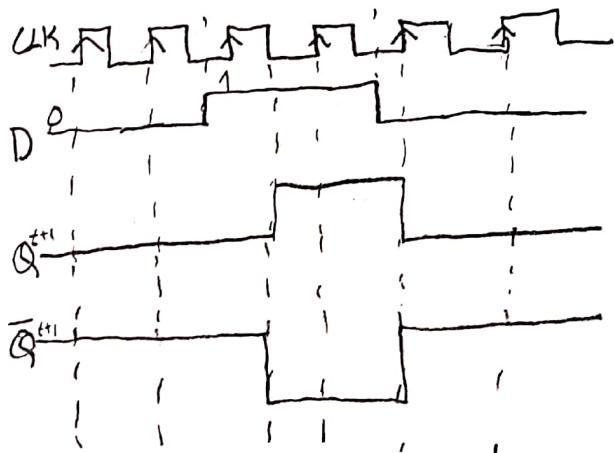

SRFF

önceki durum			sonraki durum
Q^t	S	R	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	K
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	K

\downarrow \downarrow
Set Reset

$S=R=0$ ise önceki durum korunur

$S=R=1$ ise tamamsız

JKFF

önceki durum			sonraki durum
Q^t	J	K	Q^{t+1}
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	0

\downarrow \downarrow
Set Reset meydigi

$J=K=0$ ise önceki durum korunur

$J=K=1$ ise önceki durumun complementi
 Q^{t+1} 'de görülür.

DFF


Q^t	D	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

TFF

Q^t	T	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

0 etkisiz
1 → not alır

Ardışılı Devre Analizi Yöntemi:

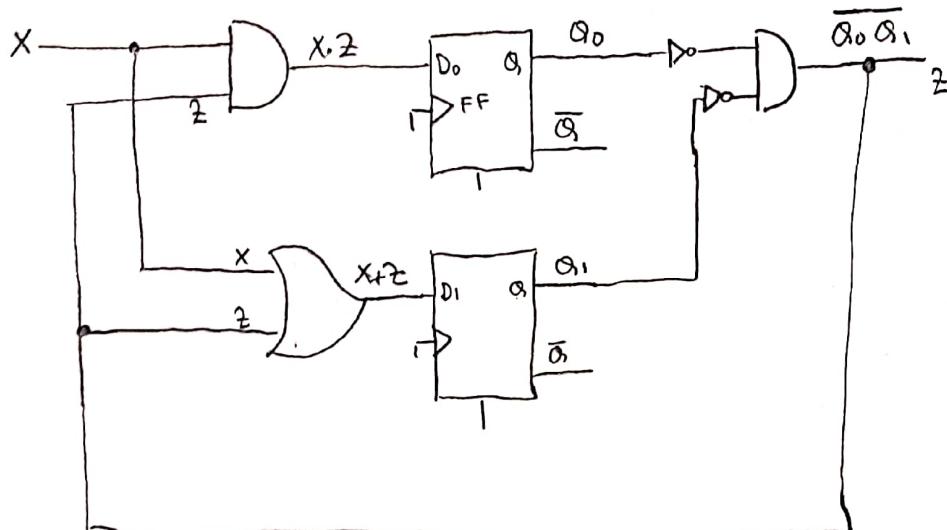

DFF		
Q^t	D	Q^{t+1}
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$$D_0 = X \cdot Z = X \cdot (\overline{Q_0^t} \cdot \overline{Q_1^t})$$


$$\boxed{Q^{t+1} = D}$$

$$D_1 = X + Z = X + (\overline{Q_0^t} \cdot \overline{Q_1^t})$$


$$Z = \overline{Q_0} \cdot \overline{Q_1}$$

Şimdiesel durumlar	şimdiki durumlar		flip flop inputs		bir sonraki durumlar		akış Z
	Q_1^t	Q_0^t	$X=0$ D_1, D_0	$X=1$ D_1, D_0	Q_1^{t+1}, Q_0^{t+1}	Q_1^{t+1}, Q_0^{t+1}	
d0	0	0	1 0	1 1	1 0	1 1	1
d1	0	1	1 0	1 1	1 0.	1 1	1
d2	1	0	1 0	1 1	1 0	1 1	1
d3	1	1	0 0	1 0	0 0	0 0	0

şimdiki durumlar	bir sonraki durumlar		Z
	$x=0$	$x=1$	
d0	d2	d3	1
d1	d2	d3	1
d2	d2	d3	1
d3	d0	d2	0

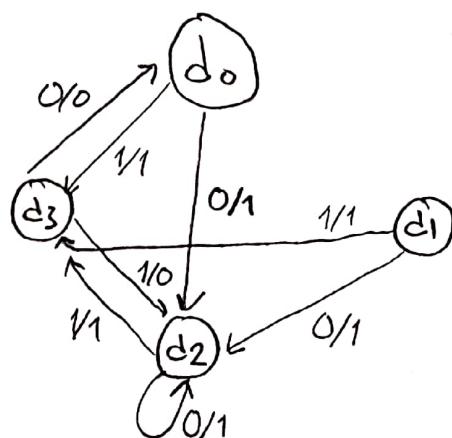

$$X/Z \rightarrow i/o$$

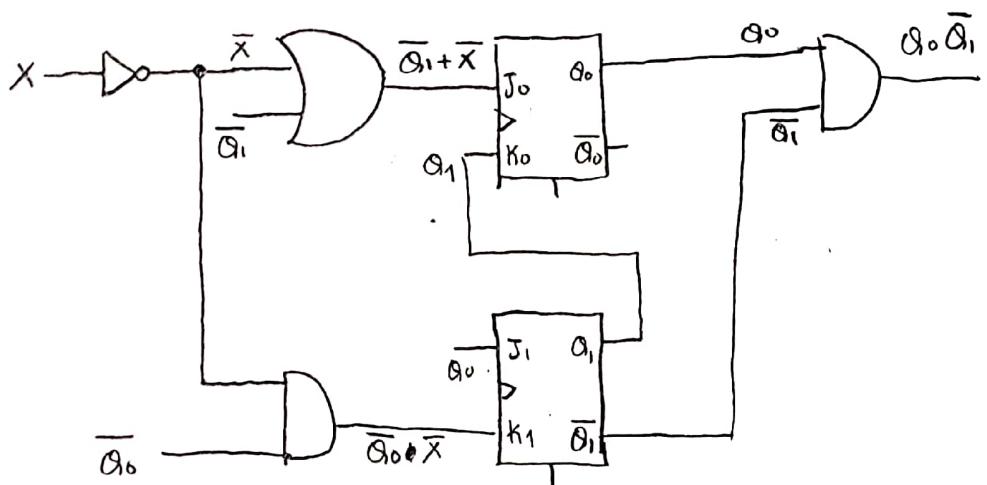

JKFF

↓
↓
set reset


00 → önceki durum koru

11 → Komplement ol

$$\begin{aligned} J_0 &= \bar{Q}_1 + \bar{X} & K_0 &= Q_1 \\ J_1 &= Q_0 & K_1 &= \bar{X} \oplus \bar{Q}_0 & Z &= \bar{Q}_0 \cdot \bar{Q}_1 \end{aligned}$$


Sıngesel durum adresi	Simdiki durumlar		flip flop inputs		bin sonraki durumlar		G1K1ş Z
	Q ₁	Q ₀	X=0	X=1	Q ₁ Q ₀	Q ₁ Q ₀	
d ₀	0	0	01	10	00	10	0
d ₁	0	1	11	10	10	10	1
d ₂	1	0	01	11	00	01	0
d ₃	1	1	11	11	10	01	0

Sod.a	b ₀	b ₁	d	Z
	x=0	x=1		
d ₀	d ₁	d ₁	0	
d ₁	d ₃	d ₃	1	
d ₂	d ₁	d ₂	0	
d ₃	d ₂	d ₂	0	

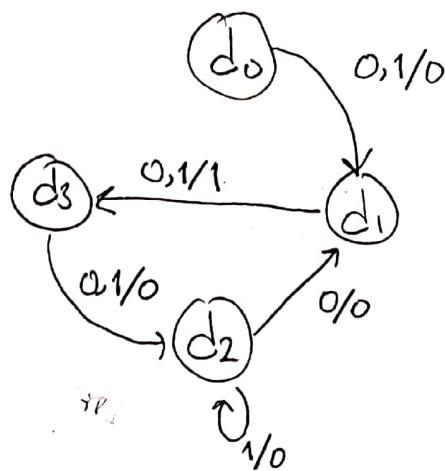

Ardışılı Devre Tasarım Yöntemi

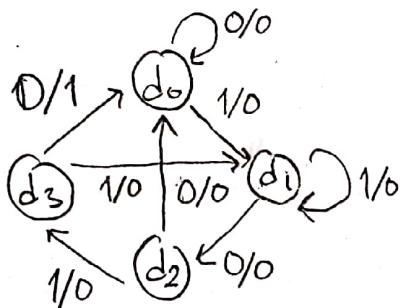Girişi X , çıkışını Z ile ifade edilen ardışılı devrenin girişine 1010 bit dizisi geldiğinde çıkışlı logik 1 olur, aksi durumda logik 0 yapan devreyi DFF ile yap



0110

0101

1011

101101

1010

110

10
100
100

Şimdiki durum	bir sonraki durumlar		Z	
	$X=0$	$X=1$	$X=0$	$X=1$
d_0	d_0	d_1	0	0
d_1	d_2	d_1	0	0
d_2	d_0	d_3	0	0
d_3	d_0	d_1	1	0

1011 10110

Simgesel durum adları	Şimdiki durumlar		Bir sonraki Durumlar		Flip Flop Inputs		Z	
	Q_1^{t+1}	Q_0^t	$X=0$ $Q_1 Q_0$	$X=1$ $Q_1^{t+1} Q_0^{t+1}$	$D_1 D_0$	$D_1 D_0$	$X=0$	$X=1$
d_0	0	0	00	01	00	01	0	0
d_1	0	1	10	01	00	01	0	0
d_2	1	0	00	11	00	11	0	0
d_3	1	1	00	01	00	01	1	0

$\overline{Q_1 Q_0}$	D_1
X	00 01 11 10
0	0 0 1 0 0
1	0 0 0 0 1


$\overline{Q_1 Q_0}$	D_0
X	00 01 11 10
0	0 0 0 0 0
1	1 1 1 1 1

$\overline{Q_1 Q_0}$	Z
00 01 11 10	0 0 0 1 0
0 0 0 0 0	1 0 0 0 0


$$D_1 = \overline{X} Q_1 \overline{Q}_0 + X Q_0 Q_1$$

$$D_0 = X$$

$$Z = \overline{X} Q_1 Q_0$$

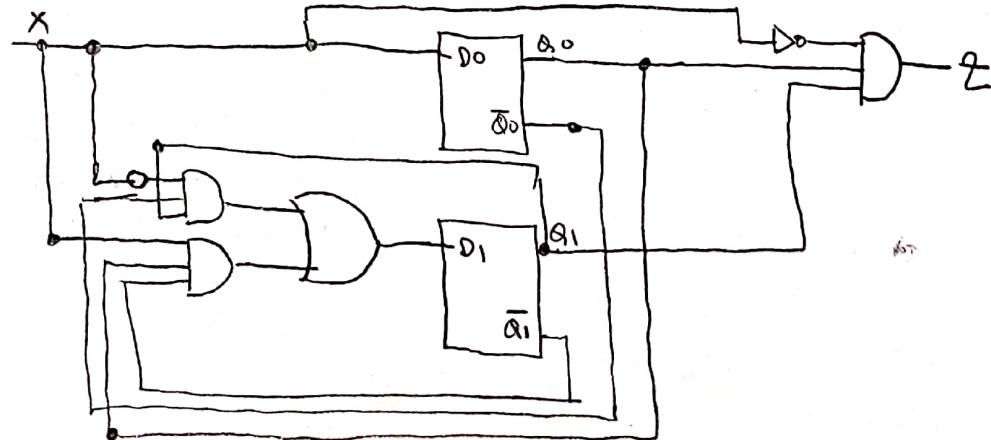

DFT

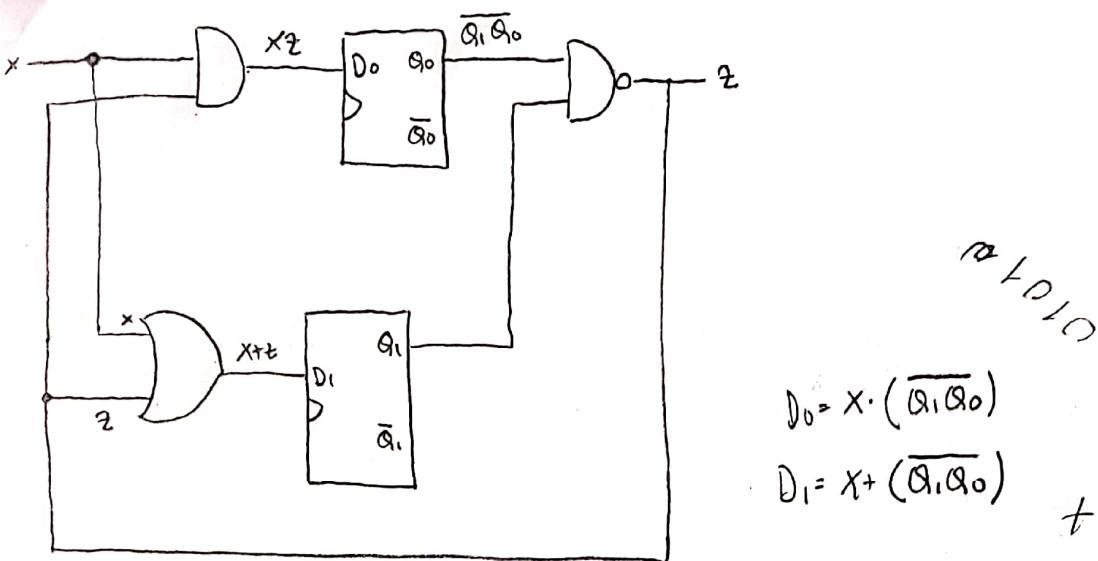

$$D_0 = X \cdot (\bar{Q}_1 Q_0)$$

$$D_1 = X + (\bar{Q}_1 Q_0)$$


$\alpha \perp \beta \perp \gamma$

$$D_0 = X \cdot Z \quad Z = \bar{Q}_1 Q_0$$

$$D_1 = X + Y$$


durum	şu anki durum		bir sonraki durum		flip flop inputs		Z
	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	$x=0$	$x=1$	
d_0	0	0	10	11	10	11	1
d_1	0	1	10	11	10	11	1
d_2	1	0	10	11	10	11	1
d_3	1	1	00	10	00	10	0

d	sd		output
	$x=0$	$x=1$	
d_0	d_2	d_3	1
d_1	d_2	d_3	1
d_2	d_2	d_3	1
d_3	d_0	d_2	0

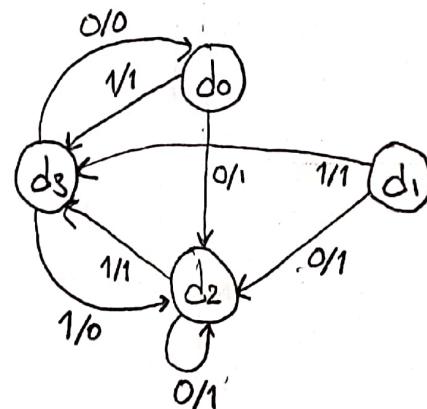

Girişi X , çıkışı Z , fsa , şifre: 1010

DFF

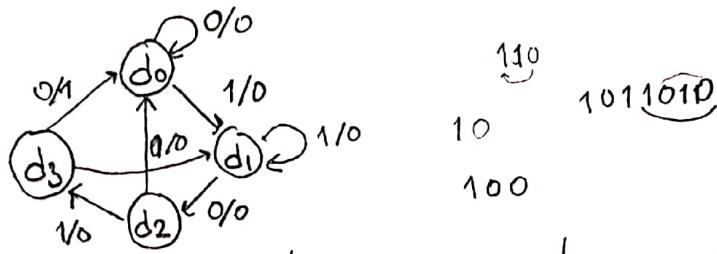

Simgesel	şu anki durum		sonraki durum		DFF		Z	$X=1$
	Q_1^t	Q_0^t	$X=0$	Q_1^{t+1}	Q_0^{t+1}	$X=1$		
d_0	0	0	00	01	00	01	0	0
d_1	0	1	10	01	10	01	0	0
d_2	1	0	00	11	00	11	0	0
d_3	1	1	00	01	00	01	1	0

$$D_1 = ? \quad D_0 = ? \quad Z = ?$$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	D_1
x	00	01	11	10	
0	0	1	0	0	0


$$D_1 = \bar{X} \cdot \bar{Q}_1 Q_0 + X Q_1 \bar{Q}_0$$


$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	D_0
x	00	01	11	10	
0	0	0	0	0	0

$$D_0 = X$$

$Q_1 Q_0$	00	01	11	10	Z
x	00	01	11	10	
0	0	0	1	0	0

$$Z = \bar{X} Q_1 Q_0$$

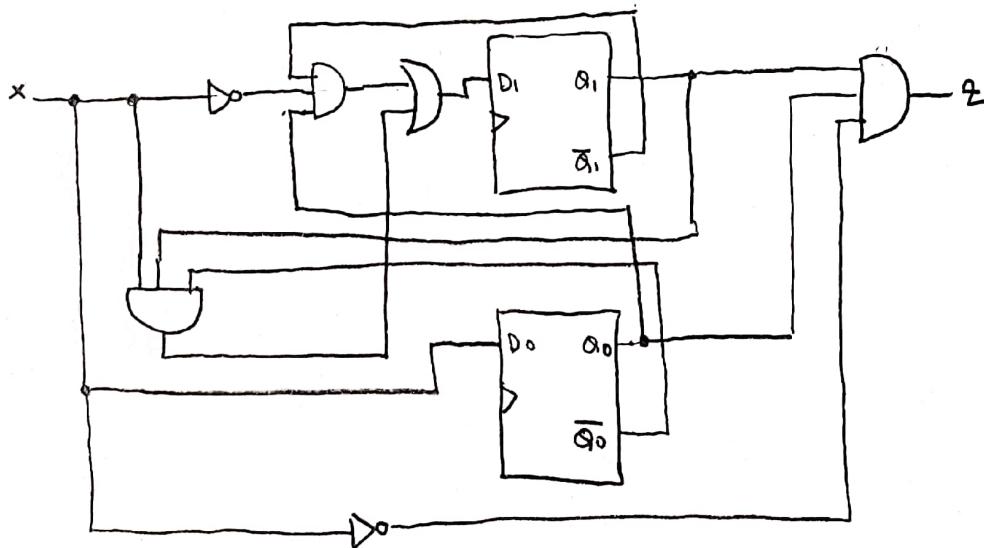

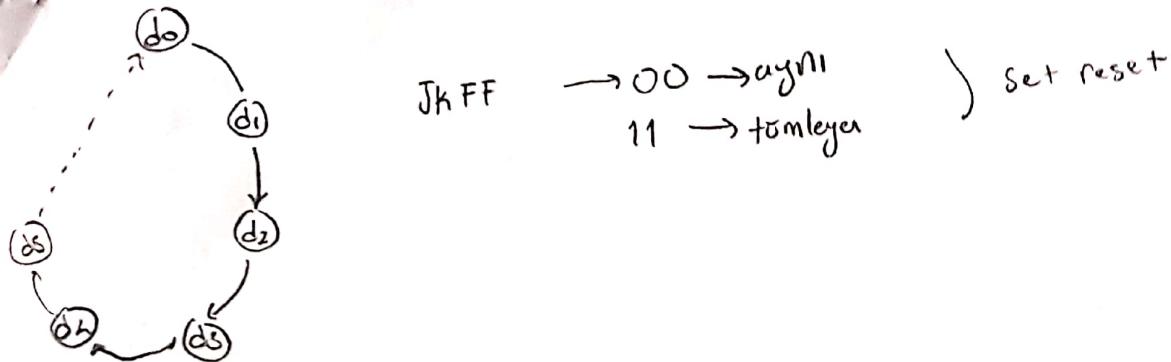

Eşleşen	simdiki durumlar			bir sonraki durumlar			JKFF		
	Q_2	Q_1	Q_0	Q_2^+	Q_1^+	Q_0^+	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$
d_0	0	0	0	0	0	1	00	00	10
d_1	0	0	1	0	1	0	00	10	01
d_2	0	1	0	0	1	1	00	00	10
d_3	0	1	1	1	0	0	10	01	01
d_4	1	0	0	1	0	1	00	00	10
d_5	1	0	1	1	1	0	00	10	01
d_6	1	1	0	1	1	1	00	00	10
d_7	1	1	1	0	0	0	01	01	01


$$J_1 = ? \quad K_1 = ?$$

$$J_0 = ? \quad K_0 = ?$$

$$J_2 = ? \quad K_2 = ?$$

$x=0$ ise $\{0, 1, 4\}$

$x=1$ ise $\{2, 3, 5\}$

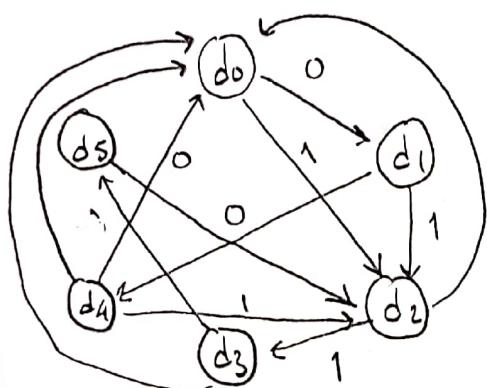

$00 \rightarrow ay^n$

$11 \rightarrow by^n$

S/R

$00 \rightarrow 0\emptyset$

$01 \rightarrow 1\emptyset$

$10 \rightarrow \emptyset 1$

$11 \rightarrow \emptyset 0$

S	sd			$x=0$	$x=1$	$x=0$			$x=1$							
	Q_2	Q_1	Q_0			J_2	K_2	J_1	K_1	J_0	K_0	J_2	K_2	J_1	K_1	J_0
d_0	0	0	0	001	010	$\emptyset\emptyset$	$\emptyset\emptyset$	$1\emptyset$	$\emptyset 1$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$
d_1	0	0	1	100	010	$1\emptyset$	$\emptyset\emptyset$	01	$\emptyset 1$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	01
d_2	0	1	0	011	000	$0\emptyset$	$\emptyset\emptyset$	$1\emptyset$	$\emptyset 1$	01	$\emptyset 0$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	01
d_3	0	1	1	101	000	$1\emptyset$	$\emptyset\emptyset$	01	$\emptyset 0$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	00
d_4	1	0	0	000	010	$\emptyset 1$	01	$1\emptyset$	$\emptyset 1$	$1\emptyset$	$\emptyset 1$	$0\emptyset$	$0\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	00
d_5	1	0	1	010	000	$\emptyset 1$	$1\emptyset$	$\emptyset 1$	$1\emptyset$	$\emptyset 1$	$0\emptyset$	$0\emptyset$	$0\emptyset$	$0\emptyset$	$1\emptyset$	

$$F = a'b'c + ab'c'$$


$a=b=1 \rightarrow$ lusmuyor

1

a	b	c	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	0

		ab	00	01	11	10
c		0	0	1	0	1
	0	0	1	0	0	0
	1	1	0	1	0	0

$$f = b$$

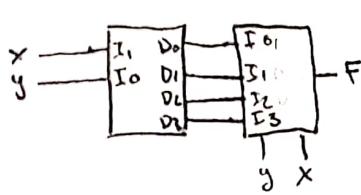


x	y	f
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

x	y	0	1
0	0	1	0
0	1	0	1
1	0	0	1

$$f = \bar{x}y + xy$$

2

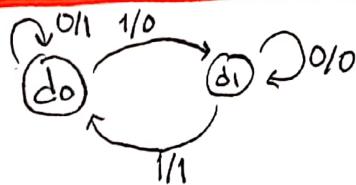

Parity bit
 $1 \rightarrow a \cdot f \rightarrow 1$
 $1 \rightarrow f \cdot k \rightarrow 0$

Sd	Sd	Sd	DFF	x=0	x=1
d0	0	Q0	x=0 Q0	0	1
d1	1	1	x=1 Q0	1	0

x	Q0	0	1	D0
0	0	0	1	
1	1	1	0	

$$D_0 = x \cdot \bar{Q}_0 + \bar{x} \cdot Q_0 = x(x \oplus r) Q_0$$

x	Q0	0	1	z
0	0	0	0	
1	0	1	1	


$$z = Q(x \oplus r) X$$

Bir havuz ve havuz kenarında atlamaya platformu var. Platform 8 kişi taşıyor. 1 kişi daha eklerse eğilip düşüyorlar geri eski haline geliyor. Devrenin tek girişi: P.

$P=0$ iken kişi sayısı değişmiyor.

$P=1$ iken 1 kişi daha ekleniyor platforma.

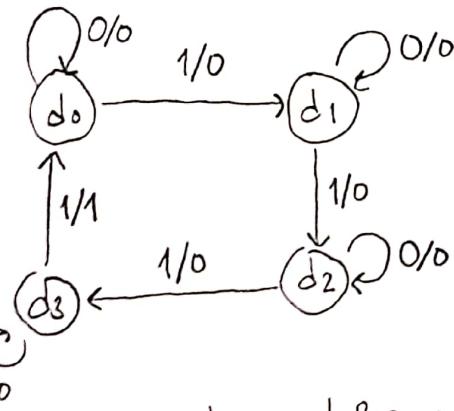Devrenin çıkışları F'dır. F=0 ise platform normal durumda, F=1 ise platform düşme durumundadır. Devreyi JK ile gerçekleştirilecektir.



Şimdiki Durum $Q_1\ Q_0$	P	Bir sonraki Durumlar			$J_1\ K_1$	$J_0\ K_0$	F
		Q_1^*	Q_0^*	$J_1\ K_1$			
d0 0 0	0	0	0	0 0	0 0	0 0	0
d0 0 0	1	0	1	0 0	1 0	1 0	0
d1 0 1	0	0	1	0 0	0 0	0 0	0
d1 0 1	1	1	0	1 0	0 1	0 1	0
d2 1 0	0	1	0	0 0	0 0	0 0	0
d2 1 0	1	1	1	0 0	1 0	1 0	0
d3 1 1	0	1	1	0 0	0 0	0 0	0
d3 1 1	1	0	0	0 1	0 1	0 1	1

$Q_1\ Q_0$	00	01	11	10
P	0	0	0	∅
	0	0	∅	∅
	1	0	1	∅

$$J_1 = Q_0 P$$

$Q_1\ Q_0$	00	01	11	10
P	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1	0	∅	1

$$K_1 = Q_0 P$$

$Q_1\ Q_0$	00	01	11	10
P	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1	1	0	0

$$J_0 = P$$

$Q_1\ Q_0$	00	01	11	10
P	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1	0	1	0

$$K_0 = P$$

$Q_1\ Q_0$	00	01	11	10
P	0	0	0	0
	0	0	0	0
	1	0	0	0

$$F = P Q_1 Q_0$$